
Funciones incompletas o no totalmente definida

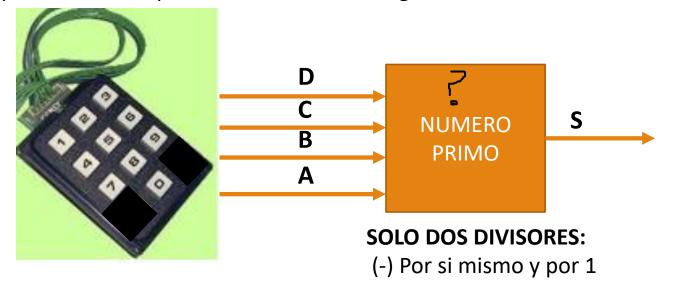Mediante un teclado BCD se ingresará un dígito y se desea indicar cual es el circuito necesario para saber si es primo o no, el numero ingresado.





X = Casos que no pueden darse Rendundancias Prohibidos Indefinidos

Don't care

Son casos que no pueden darse no me interesan

D	С	В	Α	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	X

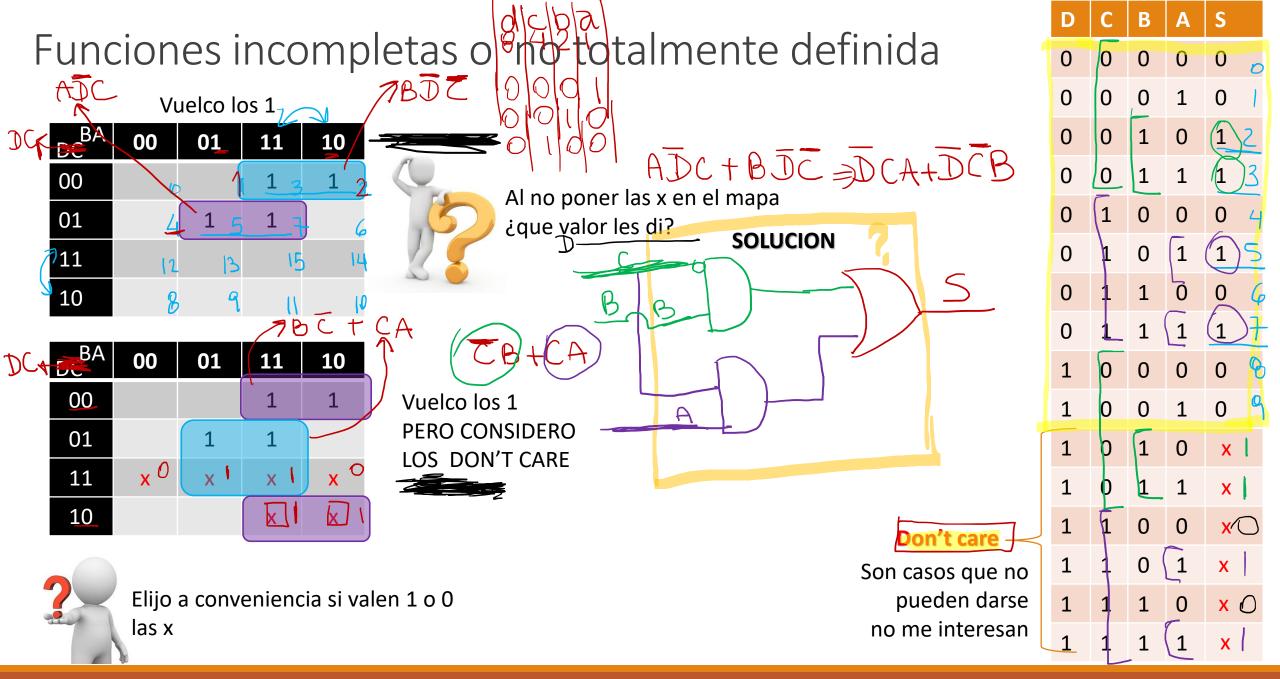

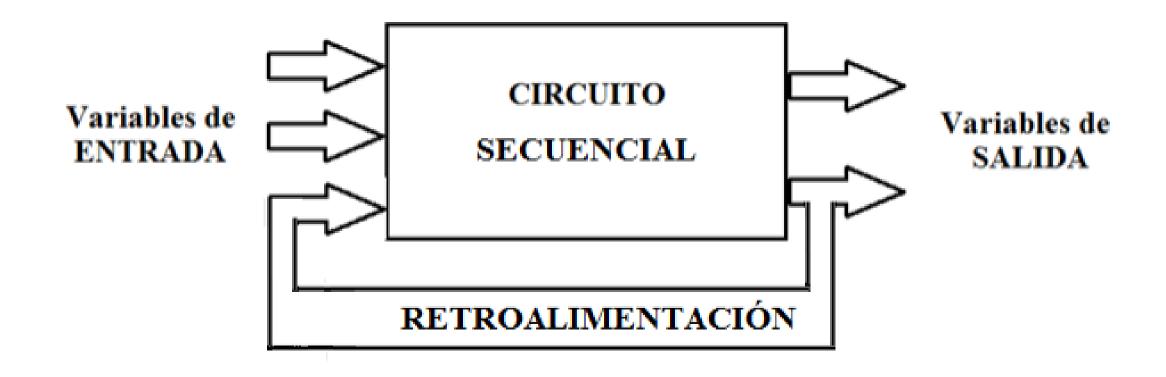

Circuitos secuenciales

Secuenciales

- 1) Lectura de la guía teórica -> Página 50 a 61
- 2) Videos explicativos del profesor Alfredo Amato


Duración Aproximada



https://drive.google.com/open?id=1RIb7DMNy meY1sH KoyGQlBjlQ 3bdR4	16 minutos
https://drive.google.com/open?id=1cz7FVTQEpHCGoG1B2IPrmDNebphAp1B8	
https://drive.google.com/file/d/1chpwB 3Pk60QAcwCVbkR2sERX0uX9EKi/view?usp=sharing	7 minutos 10 minutos

Ejercicio de Tarea

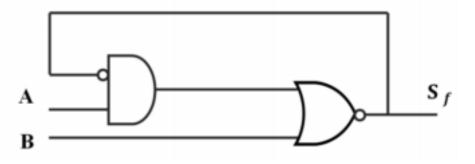32.- C) - Para el siguiente circuito secuencial, indique la expresión lógica equivalente y la función que tiene cada una de las variables (Set o Reset):



Ya pueden realizar todos los ejercicios de la guía





Fin de la Unidad 3

CONSULTAS POR EL FORO....
SEGUIMOS POR MIEL...